 


# **МИКРОПРОЦЕССОРЫ**

## **с микропрограммным управлением**

**Методические указания к Лабораторным работам  
по курсу АСВТ**



**МГТУ им. Н.Э. Баумана**  
**ИУ-8**  
**МОСКВА 2022**

Данный практикум предназначен для изучения секционных процессорных элементов, блоков микропрограммного управления, микропрограммирования операций в микропроцессорных системах с разрядно – модульной архитектурой.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА «МИКРОТРЕНАЖЕР МТ1804» (МТ1804)

### 1. Назначение и структура

Устройство **МТ1804** предназначено для изучения архитектуры, основ микропрограммирования и применения МПК серии К1804. Для работы устройства необходим источник питания постоянного тока напряжением  $+5\text{ В} \pm 5\%$  и максимальным током нагрузки не менее  $2,5\text{ А}$ .

Структурная схема МТ1804 приведена на рис.1. Функционально устройство делится на узел управления и операционный узел. Узел управления содержит: БИС управления адресом микрокоманды К1804ВУ1, микропрограммную память объемом шестнадцать 32-разрядных слов на микросхемах К155РУ2, 32-разрядный регистр микрокоманд (МК) на микросхемах К1804ИР1, ПЗУ для управления выборкой следующего адреса объемом тридцать два байта на микросхеме К155РЕ3, внутренний тактовый генератор с частотой 1 МГц. Операционный узел содержит: БИС центрального процессора К1804ВС1, мультиплексоры сдвига, регистр выходных данных, регистр состояния и мультиплексор флагов состояния.

Регистр МК, данных и регистр состояния имеют общую линию синхронизации от тактовых импульсов (ТИ). Запись информации в эти регистры происходит по положительному фронту (0/1) ТИ, т.е. в регистры записывается информация, представленная на входах этих регистров к моменту поступления ТИ. По этой причине установка признаков (флагов) в регистре состояния для последующего использования происходит на такт позже по сравнению с моментом их появления на выходах процессора. Выходные данные процессора  $Y$  записываются в выходной регистр данных также с задержкой на один такт.

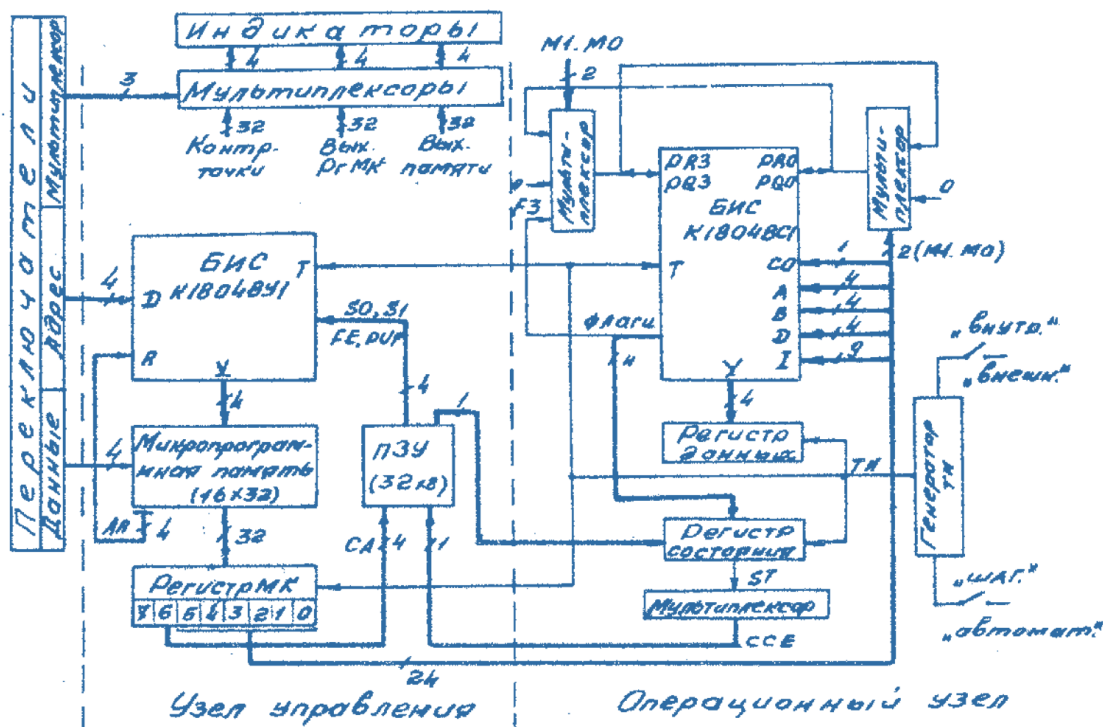


Рис. 1

Взаимодействие оператора с устройством осуществляется через органы управления и индикации. Устройство имеет переключатели режимов работы ЗАГРУЗКА - РАБОТА, ШАГ - АВТОМАТ, генератора тактовых импульсов ВНУТРЕННИЙ - ВНЕШНИЙ; переключатели для задания адреса ячейки

микропрограммной памяти (АДРЕС), записываемого кода данных (ДАННЫЕ), для управления мультиплексорами (МУЛЬТИПЛЕКСОР); кнопки ПУСК и ЗАГРУЗКА.

Для контроля информации в **MT1804** установлено 12 светодиодных индикаторов (3 секции по 4 индикатора в каждой): правая секция - для индикации содержимого адресуемой ячейки микропрограммной памяти, средняя - регистра МК, левая - для индикации данных на основных шинах устройства. Подключение выходов памяти, регистра МК и контрольных точек (шин) к светодиодам осуществляется потетрадно через мультиплексоры. В зависимости от номера, устанавливаемого на переключателях МУЛЬТИПЛЕКСОР, к индикаторам подключается определенная группа разрядов памяти, регистра МК (табл. 1) или контрольных точек (табл. 2).

Таблица 1

# тетрады	7	6	5	4	3	2	1	0
# разряда	31-28	27-24	23-20	19-16	15-12	11-08	07-04	03-0

Код	Индикаторы данных				Функция
	3	2	1	0	
000	Y3	Y2	Y1	Y0	Выходы K1804BY1
001	Y3	Y2	Y1	Y0	Выходы KI804BCI
010	C4	OVR	F3	Z	Флаги KI804BCI
011	C4*	CCE	/P	/G	*)
100	ST3	ST2	ST1	ST0	Выходы регистра состояния
101	PQ3	PQ0	PR3	PR0	Входы/выходы сдвига KI804BCI
110	Y3'	Y2'	Y1'	Y0'	Выходы регистра выходных данных
III	Y3	Y2	Y1	Y0	То же

Таблица 2

## 2. Основные режимы работы MT1804

Устройство **MT1804** может работать в режиме ЗАГРУЗКА для программирования микропрограммной памяти и в режиме РАБОТА для выполнения микропрограммы.

2.1 Для выполнения режима ЗАГРУЗКА необходимо:

- переключатель режима установить в положение ЗАГРУЗКА,
- переключателями АДРЕС набрать код адреса ячейки,
- переключателями МУЛЬТИПЛЕКСОР установить двоичный номер тетрады,
- переключателями ДАННЫЕ набрать код, записываемый в указанную тетраду ячейки,
- нажав кнопку ЗАГРУЗКА, произвести запись,
- для загрузки 32-разрядной ячейки памяти действия в)-д) повторить 8 раз.


Контроль записываемой информации осуществляется по показаниям светодиодов памяти.

2.2. Для запуска программы на микропрограммном уровне необходимо произвести начальную установку регистра МК (инициализацию), т.е. ввести в регистр МК микрокоманду со стартовым адресом программы. Для этого после загрузки всей программы на переключателях АДРЕС нужно установить значение стартового адреса и нажать кнопку ПУСК. При этом из памяти по указанному

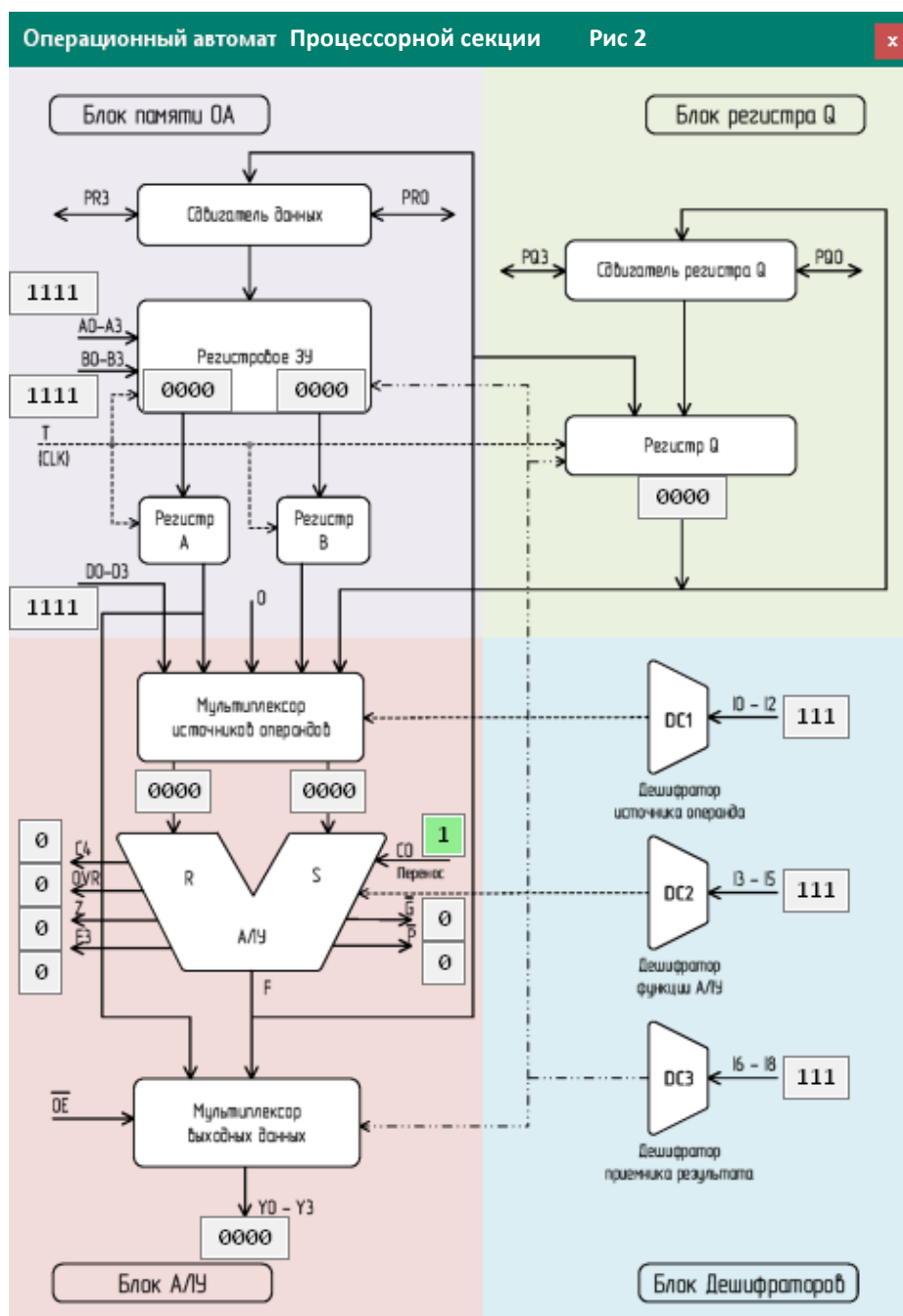2.3. Для дальнейшего выполнения программы переключатель режима следует перевести в положение РАБОТА. В шаговом режиме при однократном нажатия кнопки ПУСК выполняется одна микрокоманда, в автоматическом режиме - вся программа.

**Цель работы** - изучение устройства МТ1804; изучение структуры, принципа действия и функций процессорного элемента (секции АЛУ операционного устройства) - К1804ВВ1; программирование и выполнение линейных микропрограмм.

Функционирование ОА процессора рассмотрим по структурной схеме (рис. 2). На схеме можно выделить четыре блока: внутренней памяти, арифметико - логический, регистра Q, управления. Блок внутренней памяти содержит: регистровое запоминающее устройство (РЗУ), имеющее шестнадцать 4-разрядных регистров общего назначения (РОН); сдвигатель данных (СДА), позволяющий записывать в РЗУ информацию без сдвига и со сдвигом вправо или влево на один разряд; два регистра RgA и RgB на выходе блока. Выбор регистров РЗУ как источников информации осуществляется по адресам на входах А и В. Информация из РОНов поступает на регистры RgA, RgB по сигналу логической единицы (1) на тактовом входе Т. При сигнале логического нуля (0) эти регистры находятся в режиме хранения. Запись



информации в регистр РЗУ возможна только по адресу В и происходит при поступлении сигнала 0 на вход Т.

Данные (F) с выхода АЛУ загружаются в РОН без сдвига или со сдвигом влево или вправо по схеме (рис. 3) в зависимости от кода управления на входах I8-6.

 


Рис. 3

Арифметико-логический блок содержит арифметико-логическое устройство (АЛУ), выполняющее 8 операций над операндами R и S в зависимости от кода управления на входах I5-3 (табл. 3).

Арифметические операции в АЛУ выполняются с учетом значения сигнала входного переноса CO в дополнительном коде. На выходах АЛУ формируются 4 флага (признака) результата: перенос из старшего разряда C4, переполнение  $OVR = C4 \oplus C3$ , знак (или содержимое старшего разряда АЛУ) F3 и признак нулевого результата  $z=1$ , если  $F=0$ . При выполнении логических операций C4 и OVR вычисляются иначе /см. [1]/.

Кроме того, формируются сигналы генерации G и распространения P переноса из АЛУ, необходимые для организация ускоренного переноса в многоразрядной схеме, построенной из нескольких секций процессора.

Таблица 3

I5-3	Функция АЛУ (F)
000	$R+S+CO$
001	$S-R-1+CO$
010	$R-S-1+CO$
011	$R \vee S$
100	$R \cdot S$
101	$\overline{R} \cdot S$
110	$R \oplus S$
111	$\overline{R} \oplus \overline{S}$

Источниками операндов R и S могут быть регистры РЗУ, внешняя шина данных D, выделенный регистр Q и шина "0". Выбор источников по входам R и S проводится с помощью селектора источника данных (СИД), управляемого кодом 12-0 (табл. 4). Результат операции (F) из АЛУ поступает на селектор выходных данных (СВД), на сдвигатель СДА и регистр Q. Приемник результата (адресуемый по адресу В регистр общего назначения в РЗУ, регистр Q или выходная шина Y) зависит от кода управления на входах I8-6 (табл. 5).

Таблица 4

<b>I2-0</b>	<b>Источники операндов</b>	
	<b>R</b>	<b>S</b>
<b>000</b>	РОН(A)	PQ
<b>001</b>	РОН(A)	РОН(B)
<b>010</b>	0	PQ
<b>011</b>	0	РОН(B)
<b>100</b>	0	РОН(A)
<b>101</b>	D	РОН(A)
<b>110</b>	D	PQ
<b>111</b>	D	0

Таблица 5


<b>I8-6</b>	<b>Приемник результата</b>	
	<b>Тип загрузки</b>	<b>Выход Y</b>
<b>000</b>	PQ	F
<b>001</b>	Нет загрузки	F
<b>010</b>	РОН(B)	A
<b>011</b>	РОН(B)	F
<b>100</b>	$F/2 \rightarrow \text{РОН(B)}$ $Q/2 \rightarrow PQ$	F
<b>101</b>	$F/2 \rightarrow \text{РОН(B)}$	F
<b>110</b>	$2F \rightarrow \text{РОН(B)}$ $2Q \rightarrow PQ$	F
<b>111</b>	$2F \rightarrow \text{РОН(B)}$	F'

Раздельное управление операциями в АЛУ и приемником результата позволяет реализовать в одной микрокоманде комбинированные операции: сложения-вычитания со сдвигом влево или вправо, логические операции со сдвигом влево или вправо и др. Для организации логического, циклического или арифметического сдвигов влево или вправо при одинарной или двойной длине операндов (рис. 4) необходимо управлять входами/выходами PR0, PR3, PQ0, PQ3 процессора. Это осуществляется путем соответствующей коммутации входов/выходов и линий сигналов логического 0 и F3. Для этой цели в схеме (см. рис. 1) используются мультиплексоры, установленные в цепи сдвигов. Управление мультиплексорами осуществляется 2-разрядным кодом (M1, M0) микрокоманды, определяющим тип сдвига, и кодом 18-6, определяющим направление сдвига.

Блок регистра Q состоит из Q - регистра (PQ) и сдвигателя регистра (СДР), который осуществляет сдвиг содержимого PQ вправо или влево на один разряд.

Блок управления вырабатывает управляющие сигналы на остальные блоки процессора в зависимости от кода I8-0 на входах.

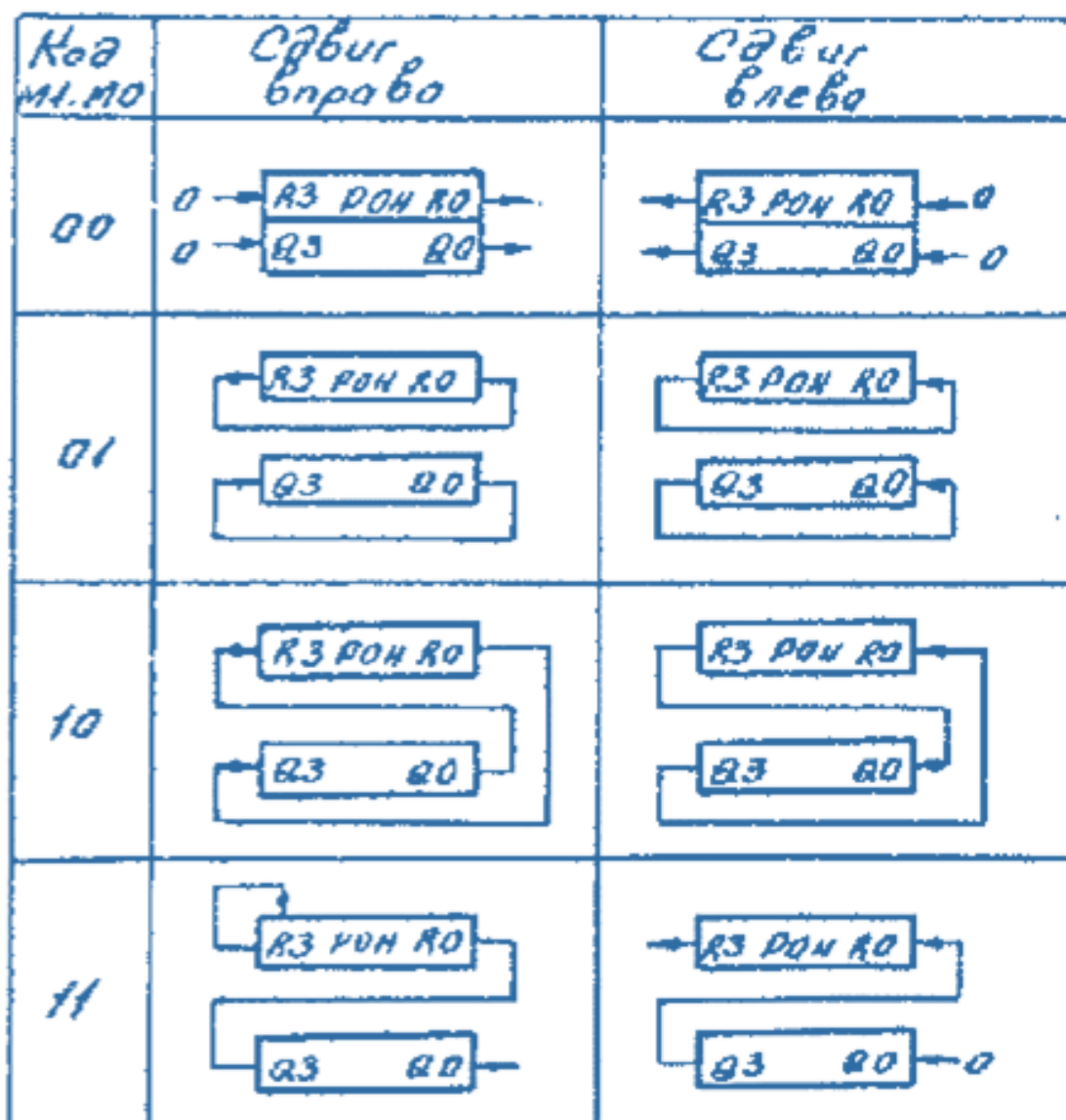В устройстве МТ1801 применяются 32-разрядные микрокоманды. Формат микрокоманды показан в табл. 6. В табл. 7 приведены примеры программирования некоторых операций процессора К1804ВС1. Незаполненные поля в микрокомандах обозначают несущественное значение их для данной операции. XXXX - исходные данные на шине D процессора, устанавливаемые через тетраду 0 регистра МК.



00 - логический сдвиг, 01 - циклический сдвиг,  
10 - циклический сдвиг двойной длины  
11 - арифметический сдвиг двойной длины

Рис. 4



Таблица 6

Номер тетрады	Номер бита	Назначение бита	Функция
0	0	<i>D0</i>	Данные для D-шины
	1	<i>D1</i>	
	2	<i>D2</i>	
	3	<i>D3</i>	
1	4	<i>B0</i>	Адрес РОН на входах В
	5	<i>B1</i>	
	6	<i>B2</i>	
	7	<i>B3</i>	
2	8	<i>A0</i>	Адрес РОН на входах А
	9	<i>A1</i>	
	10	<i>A2</i>	
	11	<i>A3</i>	
3	12	<i>I3</i>	Функция АЛУ
	13	<i>I4</i>	
	14	<i>I5</i>	
	15	<i>CO</i>	Значение входного переноса в АЛУ
4	16	<i>I0</i>	Указатель операндов в АЛУ
	17	<i>I1</i>	
	18	<i>I2</i>	
	19	<i>M0</i>	Нулевой бит управления мультиплексорами сдвига
5	20	<i>I6</i>	Определение приемника результата операции
	21	<i>I7</i>	
	22	<i>I8</i>	
	23	<i>M1</i>	Первый бит управления мультиплексорами сдвига
6	24	<i>CA0</i>	Управление выборкой адреса следующей микрокоманды
	25	<i>CA1</i>	
	26	<i>CA2</i>	
	27	<i>CA3</i>	
7	28	<i>AR0</i>	Адрес перехода
	29	<i>AR1</i>	
	30	<i>AR2</i>	
	31	<i>AR3</i>	

Порядок прохождения микропрограммы в устройстве рассмотрим на примере выполнения последовательности микрокоманд МК0, МК5, МК5 размещенных в памяти по адресам 0, 5 (табл. 7 и табл. 8).

В табл. 8 представлен процесс обработки микрокоманд, учитывающий действия оператора и свойства процессора.

В таблице использованы следующие обозначения: значения тактового импульса ТИ, принимаемые в течение одного такта работы (0/1 - переход из 0 в 1, 1 - уровень логической единицы, 0 - уровень логического нуля); → - операция пересылки; (РОНО) - содержимое регистра общего назначения.

В табл. 9 приведены наблюдаемые состояния шин после выполнения каждой микрокоманды.



Таблица 7

Адрес памяти	Номер тетрады							Операции
	7-6	5	4	3	2	I	0	
	AR-CA	M1.I8-6	M0.I2-0	CO.I5-3	A	B	D	
0		011	111	011		0000	XXXX	Загрузка $POH\ 0$
I		001	011	011		0000		Чтение $POH\ 0$
2		???	???	???				Загрузка PQ
3		???	???	???				Чтение PQ
4		???	???	???				Установка 0 в PQ
5		0 101	0 011	011		0000		Сдвиг $POH\ 0$ вправо
6		? ???	? ???	???		????		Сдвиг $POH\ 0$ влево
7		1 110	0 011	011		0000		Двойной сдвиг влево
8		? ???	? ???	???		????		Двойной сдвиг вправо
9		011	011	I 000		0000		$POH\ 0+1 \rightarrow POH\ 0$
10		???	???	? ???		????		$POH\ 0-1 \rightarrow POH\ 0$
11		0 101	0 011	1 000		0000		Сложение со сдвигом вправо
12		? ???	? ???	? ???		????		Сложение со сдвигом влево

Таблица 8

Пуск по адресу	ТИ	Выполняемая операция
АО	0/1 1 0	$MK0 \rightarrow P_2MK$ (занесение МК0 в регистр МК) $F = D \rightarrow Y$ (на выходе МП значение D) $F = D \rightarrow POH\ 0$ (загрузка D в $POH\ 0$ )
A5	0/1 1 0	$MK5 \rightarrow P_2MK$ $F = (POH\ 0) \rightarrow Y$ $F/2 = D/2 \rightarrow POH\ 0$
A5	0/1 1 0	$MK5 \rightarrow P_2MK$ $F = (POH\ 0) \rightarrow Y$ $F/2 = D/4 \rightarrow POH\ 0$

Таблица 9

Пуск по адресу	Вых. Y K1804BCI	Флаги	Вых. $P_2$ данных	Вых. $P_2$ сост.
		C4 OVR F3 Z		
A0	0110	?? 00	XXXX	-
A5	0110	?? 00	0110	-
A5	0011	?? 00	0110	-
A5	0001	?? 00	0011	-

## Задание для самостоятельной подготовки

1. Ознакомьтесь с описанием и основными режимами работы устройства MT1804, способами контроля информации в MT1804. Изучите структуру микропроцессора K1804BC1 и выполняемые им функции.
2. Запрограммируйте неопределенные поля микрокоманд в табл.7 для выполнения всех указанных операций. Подготовьте в форме табл.8,9 описание заданной преподавателем последовательности операций.
3. Составьте микропрограммы для решения заданий п. 5 (см. порядок выполнения работы).

## Порядок выполнения работы

1. Изучить конструкцию устройства. Найти основные блоки узла управления и операционного узла.
2. Подключить к клеммам ХР1 источник питания напряжением +5 В и нагрузочной способностью не менее 2,5 А. Установить переключатель генератора тактовых импульсов в положение ВНУТРЕННИЙ, переключатели режима в положение ЗАГРУЗКА и ШАГ.

Внимание! При выключении источника питания содержимое микропрограммной памяти не сохраняется.

3. Загрузить в память микропрограмму из табл. 7. Выполнить заданную последовательность МК, адресуя их с переключателей адреса в режиме ЗАГРУЗКА. После выполнения каждой МК наблюдать на индикаторах состояния выходов Y и флаги процессора, выходов регистров данных и состояния. Результаты записать в виде табл. 9, сравнивая их с ожидаемыми. Объяснить полученные результаты.

4. Проверить при многократном исполнении действие остальных микрокоманд из табл. 7, предварительно очистив регистр Q.

5. Разработать и выполнить микропрограммы следующих операций:

- а) очистка регистра PОНi;
- б) обмен данными регистров PОНi и PОНj(PQ);
- в) алгебраическое сложение/вычитание в дополнительном коде. Изменяя операнды, получить наибольшее количество возможных комбинаций флагов Z, C4, OVR, F3. Запротоколировать результаты наблюдений;
- г) изменение знака числа;
- д) алгебраическое сложение/вычитание чисел в обратном коде;

Содержание отчета

В отчет должны входить: структурная схема и таблицы функций управления процессорного элемента; описание выполнения заданной последовательности микрокоманд; микропрограммы и результаты наблюдений в виде таблиц.

## Содержание отчета

В отчет должны входить:

- Структурная схема и таблицы функций управления процессорного элемента;
- Описание выполнения заданной последовательности микрокоманд;
- Микропрограммы и результаты наблюдений в виде таблиц;
- Скриншоты экрана с последовательностью выполнения микропрограмм.
- Пошаговые комментарии к микропрограммам

## Работа выполняется на эмуляторе – mtemu\_1.0.3

Справочная информация на странице - [https://ru.bmstu.wiki/Микропренажёр\\_MT1804](https://ru.bmstu.wiki/Микропренажёр_MT1804)

## Микротренажер МТ1804

Предназначен для изучения Архитектуры секционных Процессоров, Алгоритмов микропрограмм и получения навыков разработки системы команд Процессора на базе Секционного Процессорного Комплекта К1804

 


Фото 1 Микротренажер МТ1804

 


Фото 2 КМ1804ВС1

## Работа № 2. БЛОК МИКРОПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ (БМУ). ПЕРЕХОДЫ В МИКРОПРОГРАММАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКА

**Цель работы** - изучение структуры и функций БМУ K1804BY1, способа управления узлами БМУ с помощью микрокоманды; исследование функций перехода с использованием стека.

### Теоретическая часть

Управление выборкой следующей микрокоманды из микропрограммной памяти осуществляется с помощью блока микропрограммного управления, который на схеме (см. рис. 1) представлен узлами:

БИС управления адресом микрокоманды K1804BY1,  
Микропрограммная память,  
Регистр микрокоманды,  
ПЗУ для управления выборкой следующего адреса.

В составе микрокоманды, выбираемой из памяти в регистр МК, имеются два поля AR (тетрада 7) и CA (тетрада 6), используемые для управления БИС K1804BY1. 4-разрядный код функции перехода CA и сигнал с выхода мультиплексора флагов состояния поступают на адресные входы ПЗУ. На выходах ПЗУ вырабатываются сигналы управления БИС K1804BY1, необходимые для реализации заданной функции перехода. Код адреса перехода AR из памяти поступает непосредственно на R -входы БИС K1804BY1. Чтобы уяснить значения сигналов на выходах ПЗУ, необходимых для управления БИС K1804BY1, обратимся к структурной схеме БИС (рис. 5), Схема содержит:

регистр адреса (PrA), на входы R которого поступает адрес с выходов памяти;  
счетчик микрокоманд (СМК), состоящий из схемы приращения - инкрементатора - и регистра (Pr СМК);  
стек, состоящий из 4 регистров накопителя, указателя стека и схемы записи/считывания;  
мультиплексор, с помощью которого выбирается источник адреса следующей микрокоманды.

Источником адреса могут быть

регистр адреса,  
счетчик микрокоманд,  
стек

D -шина адреса, подключенная в устройстве МТ1804 к переключателям адреса (см. рис.1).

Выбор источника адреса осуществляется в зависимости от значений управляющих сигналов на входах мультиплексора SO, S1 (табл. 10). Выходы мультиплексора соединены с четырьмя двухвходовыми элементами ИЛИ, позволяющими модифицировать выбранный адрес с помощью маски, подаваемой на входы OR. При наличии 1 в i-м разряде маски адрес может быть изменен на  $2^i$  (в устройстве на входы OR из ПЗУ поступает 0). С выходов ИЛИ код адреса поступает на элементы И, управляемые сигналом  $\overline{Z}A$ . Адрес выводится на выходы Y через трехстабильные буферы, управляемые сигналом  $\overline{OE}$  (в устройстве МТ1804  $\overline{Z}A=1$ ,  $\overline{OE}=0$ ), что обеспечивает постоянную выдачу адреса на шину Y). Инкрементор счетчика микрокоманд увеличивает текущий адрес Y на 1, если сигнал CO = 1 (в МТ1804 на входе CO постоянно действует сигнал 1). Запись нового адреса в PrСМК происходит по положительному фронту тактового импульса на входе T. По положительному фронту T-импульса и сигналу разрешения  $\overline{RE}=0$  происходит запись адреса в PrA (в МТ1804 на входе  $\overline{RE}=0$  постоянно действует 0).



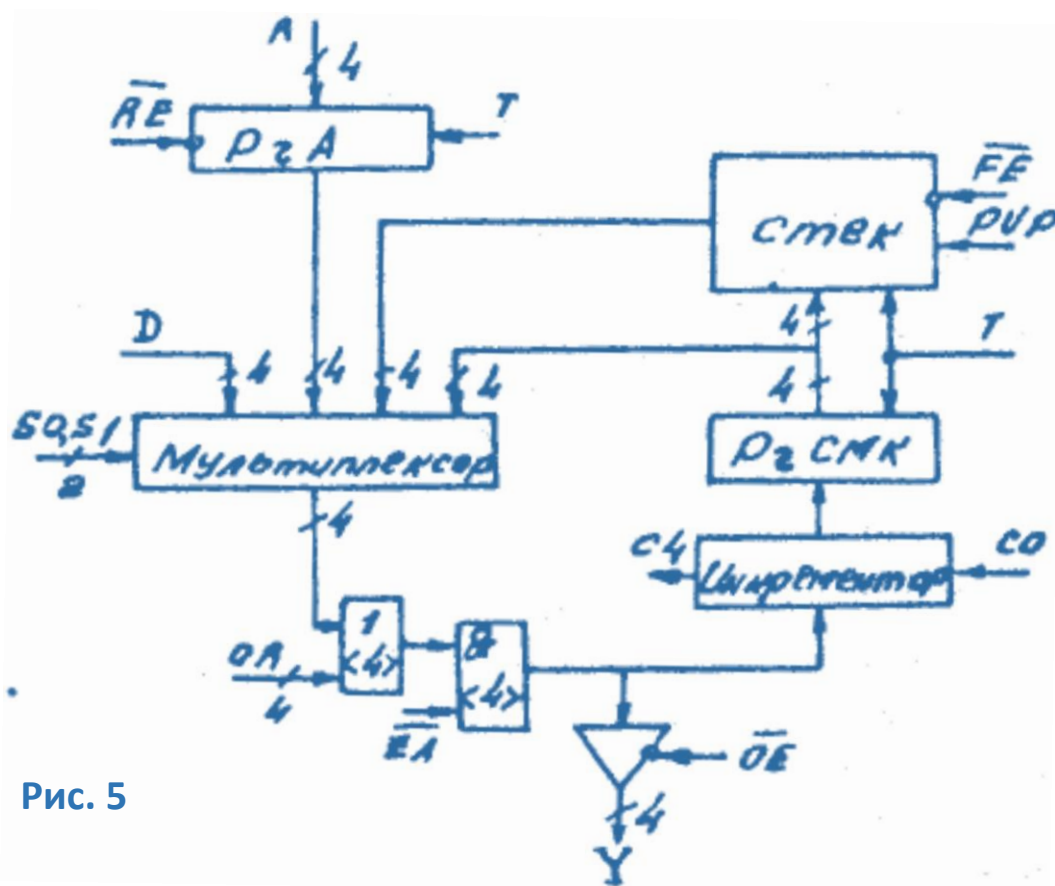


Рис. 5

Таблица 10

SI	SO	Y
0	0	СМК
0	1	РгА
1	0	Стек
1	1	D

Таблица 11

$\overline{FE}$	PUP	Операция
1	X	Стек отключен
0	1	PUSH: содержимое СМК загружается в стек
0	0	POP: циклический сдвиг содержимого стека

Стек БИС KI804BU1 используется для временного хранения адресов со счетчика микрокоманд. Адрес, записанный в стек последним, извлекается из него первым. Операции со стеком определяются сигналами управления, действующими на входах EF, PUP (табл. 11). Обращение к ячейкам накопителя стека осуществляется через указатель стека (УС), выполненный на основе 2-разрядного реверсивного счетчика. При выполнении операции PUSH (загрузка в стек) по фронту T-импульса происходит увеличение на 1 содержимого УС и запись содержимого СМК в стек при T = 0. При выполнении операции POP (выборка из стека) источником адреса, поступающим на выход стека, является верхняя ячейка стека, определяемая содержимым указателя стека. После выборки содержимое УС уменьшается на 1, что приводит к изменению статуса верхней ячейки стека. Внешне это воспринимается как циклический сдвиг содержимого стека. Состояния указателя стека до и после выполнения операций PUSH и POP.

УС до/после операции <b>PUSH</b>	0/1	1/2	2/3	3/0
УС до/после операции <b>POP</b>	0/3	1/0	2/1	3/2

Здесь 0, 1, 2, 3 - номера ячеек накопителя стека. При сигнале  $\overline{FE}=1$  изменения содержимого УС не происходит, считывание информации осуществляется из верхней ячейки стека.

Основное назначение стека - сохранение адреса основной программы при переходе к подпрограмме. Автоматическое запоминание и восстановление адреса основной программы происходит благодаря программированию в ПЗУ операций PUSH и POP соответственно при переходе и возврате из подпрограммы, а также программированию сигналов на управляющих входах S0, S1. В табл. 12 приведены коды, программируемые в ПЗУ в зависимости от функций перехода. Кроме кодов управления, подаваемых на входы БИС K1804ВУ1, на выходе ПЗУ вырабатывается бит управления регистром состояния (флагов), запрещающий запись флагов в регистр при значении 1.

Автоматическое сохранение и восстановление адреса при обращении и выхода из подпрограммы позволяют сделать подпрограммы вложенными, т.е. осуществить вызов одной подпрограммы из другой. Уровень вложенности микропрограмм определяется размером стека (для БИС K1804ВУ1 не превышает 4). Функция "условный переход к подпрограмме" (в табл. 12 код СА = 0100) позволяет перейти к подпрограмме по значению разряда Z регистра состояния (по F≠0).

В устройстве МТ1804 стек может быть использован для организации циклического выполнения участка программы. Для этого перед началом цикла в один из внутренних регистров процессора загружается число повторений k. После выполнения циклической части программы это число уменьшается на единицу и затем осуществляется проверка конца цикла с помощью микрокоманды "окончить цикл и вытолкнуть из стека, если F=0".

Таблица 12

Функция перехода	Входы ПЗУ		Выходной код ПЗУ					Операции в БМУ
	Код СА	Флаг	SI	.SO	$\overline{FE}$	PUP	P <sub>z</sub> ST	
Переход на следующий адрес (продолжить)	0010	X	0	0	1	X	0	CMK→Y
Безусловный переход на адрес	0001	X	0	1	1	X	0	P <sub>z</sub> A→Y
Переход на адрес из PгМК, если F=0*)	1100	0	0	0	1	X	1	CMK→Y
	1100	1	0	1	1	X	1	PгA→Y
Переход на адрес из PгМК, если F≠0	0000	0	0	1	1	X	1	PгA→Y
	0000	1	0	0	1	X	1	CMK→Y
Загрузить в стек (и продолжить)	1001	X	0	0	0	1	0	CMK→Y, PUSH
Вытолкнуть в стек (и продолжить)	1010	X	0	0	0	0	0	CMK→Y, POP
Переход по стеку	0111	X	1	0	1	X	0	СТЕК→Y
Окончить цикл и вытолкнуть из стека, если F=0 **)	1000 1000	0	1	0	1	X	1	СТЕК→Y
		1	0	0	0	0	1	CMK→Y, POP
Переход по адресу вектора (на переключателях адреса)	0011	X	1	1	1	X	0	D→Y
Переход к подпрограмме	0101	X	0	1	0	1	0	P <sub>z</sub> A→Y, PUSH
Переход к подпрограмме, если F≠0	0100	0	0	1	0	1	1	P <sub>z</sub> A→Y, PUSH
	0100	1	0	0	1	X	1	CMK→Y
Возврат из подпрограммы	0110	X	1	0	0	0	0	СТЕК→Y, POP

\*) Аналогичные операции перехода по адресу из Pг.МК, если F3=1 (CA=1101), OVR=1 (CA=1110), C4=1 (CA=1111)

\*\*) Аналогичная операция по условию C4=1 (CA = 1011).

Если F≠0, через стек происходит возврат к началу циклического участка программы, в противном случае выбирается следующий адрес из счетчика микрокоманд.

Наряду с описанными функциями перехода в табл. 12 приведены коды функций перехода по условиям и др. В табл. 13 приведены две программы переходов с использованием стека: программа 1 реализует цикл с бесконечным числом повторений, программа 2 - работу с обращением к подпрограмме, размещенной в ячейках 12, 13. Рассмотрим подробнее работу БМУ при выполнении программы 2. В табл. 14 приведена диаграмма состояний регистров БМУ и сигналов управления на входах и выходах БИС K1804ВУ1. В такте Т0 выполняется микрокоманда МК0 с адресом 0:  $S_0 = S_1 = 0$ , поэтому на выход Y БИС из счетчика микрокоманд поступает адрес 1 и из памяти извлекается микрокоманда "переход к подпрограмме" (JSR12), адресная часть которой AR = 12 поступает на входы R. В такте Т1 эта команда принимается в РгМК, а адрес 12 - в РгА. На входах БИС устанавливаются сигналы для выполнения перехода и сохранения адреса возврата в стеке. Адрес 12 передается из РгА на выход Y и по нему выбирается первая микрокоманда подпрограммы МК12. В такте Т2 МК12 загружается в РгМК, адрес возврата 2 - в стек, а адрес  $(12+1) = 13$  - в СМК. Из СМК под действием сигналов  $S_0 = S_1 = 0$  адрес 13 поступает по шине Y на вход памяти, из которой считывается микрокоманда "возврат из подпрограммы" (RTS). В такте Т3 на входах БИС устанавливаются сигналы для выполнения возврата из подпрограммы. Из стека на выход Y поступает адрес возврата 2, и из памяти выбирается МК2 основной программы. В такте Т4 микрокоманда МК2 заносится в РгМК, происходит циклический сдвиг содержимого стека, в результате чего адрес 2 выталкивается, а адрес 3 записывается в СМК. Содержимое СМК поступает на выход Y, и из памяти выбирается микрокоманда безусловного перехода по адресу 0 (JP0). Адрес 0 поступает на R-входы. В такте Т5 "JP0" записывается в РгМК, адрес 0-в РгА и под действием сигналов  $S_0 = 1, S_1 = 0$  содержимое РгА передается на выход Y для выборки микрокоманды МК0. Далее цикл работы БМУ повторяется.

Таблица 13

Адрес памяти	Тетрада 7 (AR)	Тетрада 6 (CA)	Выход Y	Примечания
0		0010	0001	<u>Программа 1</u>
1		1001	?	Продолжить
2		0010	?	Загрузить стек
3		0010	?	Продолжить
4		0111	?	"
				Переход по стеку
0		0010	?	<u>Программа 2</u>
1	1100	0101	?	Продолжить
2		0010	?	Переход к подпро-
3	0000	0001	?	грамме 12
·				Продолжить
·				Переход на 0
·				
12		0010	?	Продолжить
13		0110	?	Возврат



Таблица I4

Выполняемый такт	T0	T1	T2	T3	T4	T5
Входы К1804ВУ1:						
$\overline{SO}, SI$	00	I0	00	0I	00	I0
$\overline{FF}, PUP$	IX*)	0I	IX	00	IX	IX
R	I2	X	X	X	0	X
Содержимое регистров:						
СМК	I	2	I3	I4	3	4
Стек 0	-	-	2	2	-	-
Стек I,2,3	-	-	-	-	-	-
РГА	X	I2	X	X	X	0
Выход К1804ВУ1	I	I2	I3	2	3	0
Выход памяти	JSR I2	MR I2	RTS	MR2	JPO	MR0
Содержимое РГМК	MR0	JSR I2	MR I2	RTS	MR2	JPO

\*) X – состояние безразлично.

### Задание для самостоятельной подготовки

1. Изучите структуру БМУ, назначение его узлов и сигналов управления.
2. По табл. 12 изучите функции переходов в БМУ МТ1804.
3. Разработайте программу с обращением к подпрограмме из подпрограммы. Постройте диаграмму состояний БМУ в форме табл. 14, приняв уровень вложенности подпрограмм, равным 2.
4. Изучите программу, представленную в символической записи функций перехода на рис. 6, где числами обозначены адреса ячеек. Составьте диаграмму состояний стека при работе программы. Подготовьте программу для выполнения в МТ1804.

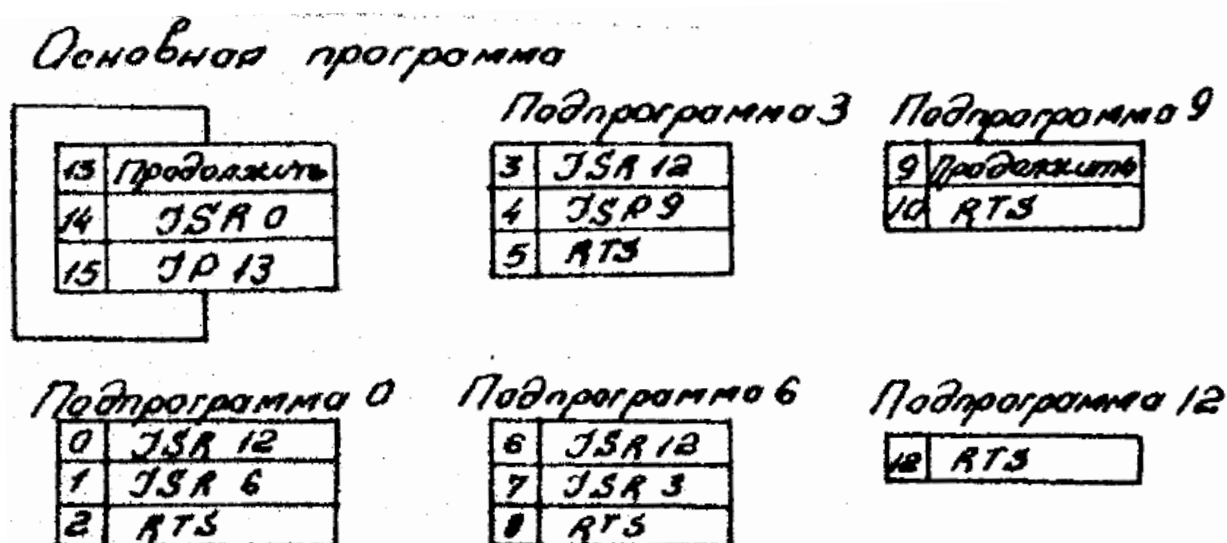


Рис.6

## Порядок выполнения работы

1. Загрузить в память (в тетрады 6, 7) программу, обеспечивающую выполнение 3 групп микрокоманд по адресам  $A_0, A_1$ ,  $(A_4, A_5)$ ,  $(A_{14}, A_{15})$  с остановом по адресу  $A_{15}$ . Выполнить начальную установку регистра МК. Перевести переключатель режима в положение **РАБОТА**. Установить переключатели **МУЛЬТИПЛЕКСОР** в положение 0 для индикации выходной шины адреса  $Y$  БИС K1804BY1. Нажимая кнопку **ПУСК**, проверить последовательность адресов, выводимых на шину  $Y$ .
2. Проверить работу программы I из табл. 13, фиксируя последовательность адресов на шине  $Y$ . Изменить программу, обеспечив выход из цикла по условию.
3. Загрузить и выполнить программу условного перехода по адресу  $A_j$ , в которой проверяются 2 заданных признака, вырабатываемых в результате выполнения арифметической операции (из совокупности признаков  $F3, C4, OVR, F=0, F\neq 0$ ). Обратить внимание на значение второго признака на выходе процессорного элемента после выполнения команды условного перехода по первому признаку. Объяснить, каким значением второго признака (первоначальным или изменившимся) обусловлен второй переход, и почему.
4. Выполнить программы, разработанные по пп. 3,4 задания для самостоятельной подготовки, сравнивая наблюдаемые результаты с ожидаемыми.

## Содержание отчета

*В отчет должны входить:*

- Структурная схема БМУ;
- Таблица функций перехода;
- Диаграмма состояний БМУ при выполнении вложенных подпрограмм
- Микропрограммы и результаты наблюдений в виде таблиц;
- Описание выполнения заданной последовательности микрокоманд;
- Скриншоты экрана с последовательностью выполнения микропрограмм.
- Пошаговые комментарии к микропрограммам